

# REPORT



## 13주차 과제

과 목 명		회전기기
담당 교수		홍선기 교수님
학 과		시스템제어공학과
학 번		20210710
이 름		맹지우
제 출 일		2023.05.31.

# 유도전동기 시뮬레이션

맹지우\_20210710

호서대학교 시스템제어공학과

(H.P: 010-9332-6526, E-mail : [20210710@vision.hoseo.edu](mailto:20210710@vision.hoseo.edu))

## 1. 코드 구현

```
1 import numpy as np          # NumPy 라이브러리는 수학적 연산
2 import math                 # math 라이브러리는 수학 함수 사용
3 import matplotlib.pyplot as plt # 그래프를 그리기 위하여 Matplotlib의 pyplot 라이브러리 호출
```

```
1 # 파라미터 값
2 V1 = 127                    # 입력 전압
3 R1 = 0.344                  # 1차측 저항
4 R2p = 0.147                 # 2차측 저항
5 X2p = 0.498                 # 2차측 리액턴스
6 X1 = 0.224                  # 1차측 리액턴스
7 Xm = 12.6                   # 자화 리액턴스
8 Prot = 50                   # 출력
9 Rc = V1 ** 2 / Prot         # 철손 저항
10 ns = 1200                   # 동기 속도
```

```
1 # 계산 범위 설정
2 s = np.arange(1,0, -0.01)  # 슬립 값 범위 설정
3 nr = (1 - s) * ns           # 회전 속도 설정
4 wr = 2 * math.pi / 60 * nr # 각속도 설정
5
6 # 모터 파라미터
7 Z1 = R1 + 1j * X1            # 1차측 임피던스
8 Zmc = 1j * Rc * Xm / (Rc + 1j * Xm) # 유도기 회로 임피던스
9 Z2p = R2p / s + 1j * X2p     # 2차측 임피던스
10 Zred = Zmc * Z2p / (Zmc + Z2p) # 감소된 임피던스
11 Ztot = Z1 + Zred            # 전체 임피던스
```


```
1 # 값 계산
2 i1 = V1 / Ztot              # 1차측 전류
3 I1 = np.abs(i1)             # 1차측 전류 크기
4 e1 = V1 - i1 * Z1           # 유도 전압
5 i2p = e1 / Z2p              # 2차측 전류
6 I2p = np.abs(i2p)           # 2차측 전류 크기
7 im = e1 / (1j * Xm)         # 자화 전류
8 Im = np.abs(im)             # 자화 전류 크기
9 ic = e1 / Rc                 # 철손 전류
10 Ic = np.abs(ic)             # 철손 전류 크기
11 ipi = im + ic               # 자화 및 철손 전류
12 Ipi = np.abs(ipi)           # 자화 및 철손 전류 크기
13
14 P2i = 3 * np.real(I2p ** 2 * R2p / s) # 2차측 입력 전력
15 Pout = (1 - s) * P2i            # 유도기 출력 전력
16 Pin = 3 * np.real(V1 * np.conjugate(i1)) # 유도기 입력 전력
17 Eff = Pout / Pin                # 효율
18
19 PF = np.zeros(100)             # 전력 인수 배열 초기화
20 Tout = np.zeros(100)          # 유도기 토크 배열 초기화
21
22 for ss in range(len(s)):
23     PF[ss] = math.cos(math.atan2(np.imag(i1[ss]), np.real(i1[ss]))) # 전력 계산
24     Tout[ss] = P2i[ss] / ns * 60 / (2 * math.pi) # 토크 계산
```

```

1 # 첫번째 그림 : 1차, 2차 전류
2 plt.subplot(224) # 전체적인 크기 조절로, 숫자가 클수록 전체적인 크기가 작아짐. 즉, 1110이면 221보다 크기가 커짐
3 plt.plot(s, I1) # slip에 따른 1차 전류 그래프
4 plt.plot(s, I2p) # slip에 따른 2차 전류 그래프
5 plt.gca().invert_xaxis() # x축 반전
6 plt.grid(True) # 그리드 표시
7 plt.title('I1, I2p') # 그래프 제목 지정
8 plt.xlabel('slip') # x축 레이블
9 plt.ylabel('Current[A]') # y축 레이블

```

Text(0, 0.5, 'Current[A]')

 


```

1 # 두번째 그림 - 유도기 입력(전력)
2 plt.subplot(224) # 전체적인 크기 조절로, 숫자가 클수록 전체적인 크기가 작아짐. 즉, 1110이면 221보다 크기가 커짐
3 plt.plot(s, Pin) # slip에 따른 유도기 입력 전력 그래프
4 plt.gca().invert_xaxis() # x축 반전
5 plt.grid(True) # 그리드 표시
6 plt.title('INputPower') # 그래프 제목
7 plt.xlabel('slip') # x축 레이블
8 plt.ylabel('Power[W]') # y축 레이블

```

Text(0, 0.5, 'Power[W]')

 


```

1 # 세번째 그림 - 유도기 출력(전력)
2 plt.subplot(224) # 전체적인 크기 조절로, 숫자가 클수록 전체적인 크기가 작아짐. 즉, 1110이면 221보다 크기가 커짐
3 plt.plot(s, Pout) # slip에 따른 유도기 출력 전력 그래프
4 plt.gca().invert_xaxis() # x축 반전
5 plt.grid(True) # 그리드 표시
6 plt.title('OutpuPower') # 그래프 제목
7 plt.xlabel('slip') # x축 레이블
8 plt.ylabel('Power[W]') # y축 레이블

```

Text(0, 0.5, 'Power[W]')

 


```

1 # 네번째 그림 - 효율
2 plt.subplot(224) # 전체적인 크기 조절로, 숫자가 클수록 전체적인 크기가 작아짐. 즉, 111이면 221보다 크기가 커짐
3 plt.plot(s, Eff) # slip에 따른 효율 그래프
4 plt.plot(s, PF) # slip에 따른 전력 인수 그래프
5 plt.gca().invert_xaxis() # x축 반전
6 plt.grid(True) # 그리드 표시
7 plt.title('PF, Eff') # 그래프 제목
8 plt.xlabel('slip') # x축 레이블
9 plt.ylabel('') # y축 레이블

```

Text(0, 0.5, '')

 


```

1 # 다섯번째 그림 - 유도기 토크
2 plt.subplot(224) # 전체적인 크기 조절로, 숫자가 클수록 전체적인 크기가 작아짐. 즉, 111이면 221보다 크기가 커짐
3 plt.plot(s, Tout) # slip에 따른 유도기 토크 그래프
4 plt.gca().invert_xaxis() # x축 반전
5 plt.grid(True) # 그리드 표시
6 plt.title('Torque') # 그래프 제목
7 plt.xlabel('slip') # x축 레이블
8 plt.ylabel('torque[Nm]') # y축 레이블


```

Text(0, 0.5, 'torque[Nm]')

 


## 2. 회전자 저항값 변경


### 1) 회전자 저항값 기준

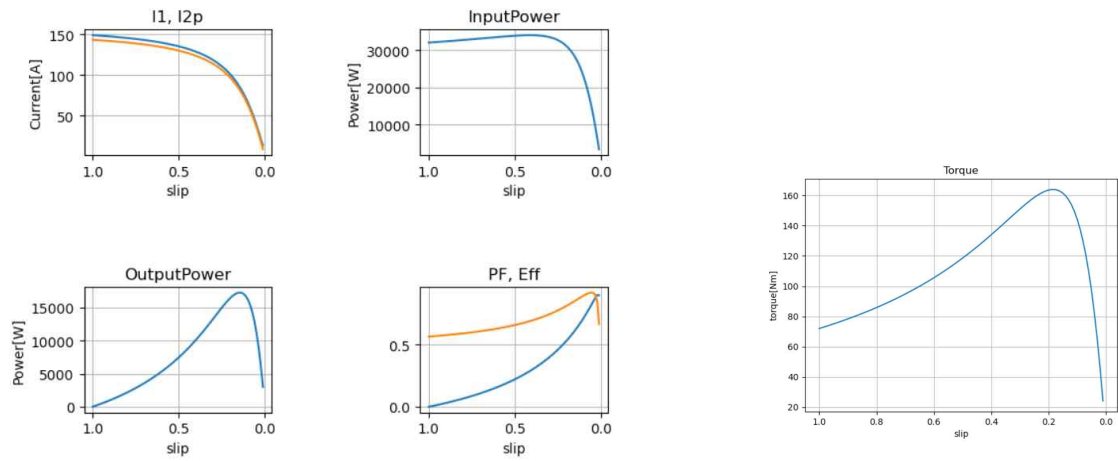

### 2) 회전자 저항값 2배

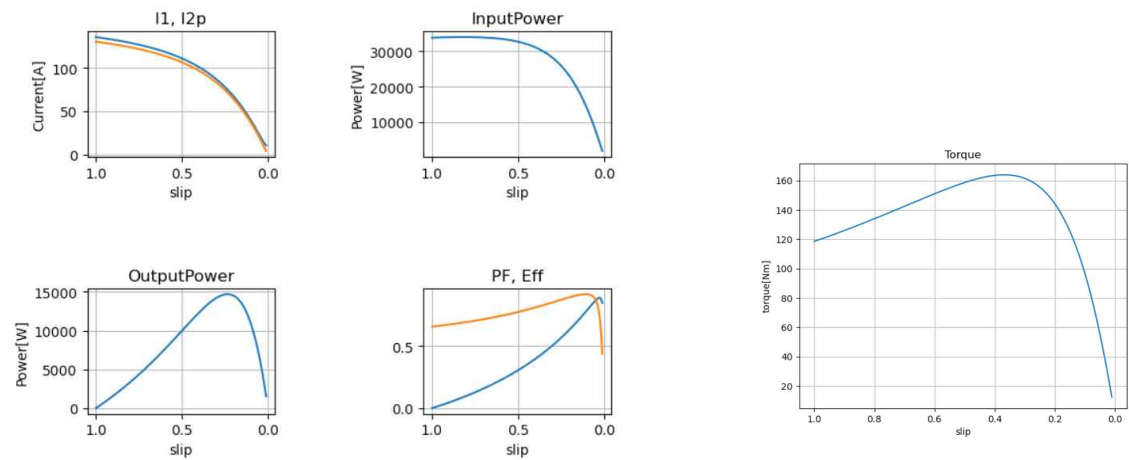

### 3) 회전자 저항값 4배

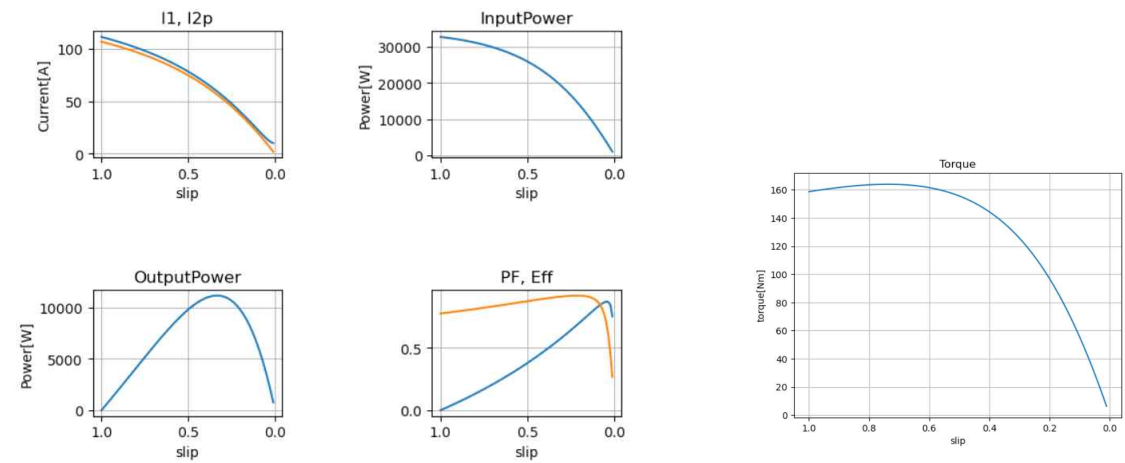

### 3. 결론 및 소감

회전자 저항을 2배로 늘릴 경우, 회전자 저항이 증가하면 회전자 측 전류가 감소하기 때문에 2차 측 전류  $I_{2p}$ 는 감소하게 된다. 유도기 입력 전력  $P_{in}$ 은 회전자 전류  $I_{2p}$ 의 제곱에 회전자 저항  $R_{2p}$ 를 곱한 값이므로,  $I_{2p}$ 의 감소로 인해  $P_{in}$ 도 감소한다. 유도기 출력 전력  $P_{out}$ 은  $P_{2i}$ 에  $(1 - s)$ 를 곱한 값이고,  $P_{2i}$ 는  $I_{2p}$ 의 제곱에  $R_{2p}$ 를 곱한 값이므로,  $I_{2p}$ 가 감소하게 되니  $P_{out}$ 도 감소한다. 효율  $Eff$ 은  $P_{out}$ 을  $P_{in}$ 으로 나눈 값으로,  $P_{out}$ 의 감소로 인해  $Eff$ 도 감소한다. 유도기 토크  $T_{out}$ 은  $P_{2i}$ 를 동기 속도  $n_s$ 로 나눈 값이기에  $P_{2i}$ 의 감소로 인해  $T_{out}$ 도 감소한다. 자화 전류  $I_m$ 과 철손 전류  $I_c$ 는 유도 전압  $e_1$ 을 각각 자화 리액턴스  $X_m$ 과 철손 저항  $R_c$ 로 나눈 값으로, 회전자 저항의 증가로 인해 전류의 크기가 감소하므로  $I_m$ 과  $I_c$ 도 감소한다. 총 전류  $I_{pi}$ 는 자화 전류  $I_m$ 과 철손 전류  $I_c$ 를 더한 값이니까  $I_{pi}$ 는  $I_m$ 과  $I_c$ 보다 작아진다. 4배로 늘릴 경우, 2배와 똑같이 값들이 감소하며 2배보다는 더 크게 감소하는 형태를 볼 수 있다. 그래프를 살펴보면, 저항값이 증가하는 형태로 갈수록 전류  $I_1$ 과  $I_{2p}$ 의 그래프 형상은 굴곡이 있던 상태에서 점점 직선의 형태로 변화하게 된다.  $P_{in}$  또한 굴곡졌던 상태에서 회전자 저항의 값이 증가할수록 직선의 형태로 변화하는 것을 알 수 있다. 반대로  $P_{out}$ 과 효율  $Eff$ , 전력 인수  $PF$ 는 회전자 저항값이 증가할수록 곡선이 굴곡지는 형태로 변하고 있다. 마지막으로 토크 값을 살펴보면, 처음과 달리 저항값이 증가하면서 점차 완만한 형태로 변한다는 것을 볼 수 있다. 즉, 회전자 저항 값의 증가로 인해 회전자 전류, 입력 전력, 출력 전력, 효율, 유도기 토크, 자화 전류, 철손 전류, 총 전류 등이 모두 감소하게 됩니다.

이번 학기에 부전공에서 파이썬 언어를 사용하다 보니까 Anaconda를 많이 사용했었는데, 지금까지 텍스트 마이닝, 머신러닝 등 데이터 처리를 할 수 있겠다는 생각만 했지, 이렇게 전공 교과목에서 유도전동기 시뮬레이션을 할 수 있을 거라고는 생각조차 하지 못했다. 그런데 이번 기회에 이렇게 과제로서 새로운 것을 시도해볼 수 있는 기회가 생겨서 좋았고, 지금까지 데이터 처리만 생각하고 파이썬을 다루었었는데, 회전 기기를 공부하면서도 파이썬을 이용할 수 있게 되어 이 방향으로도 많이 사용해볼 것 같다.